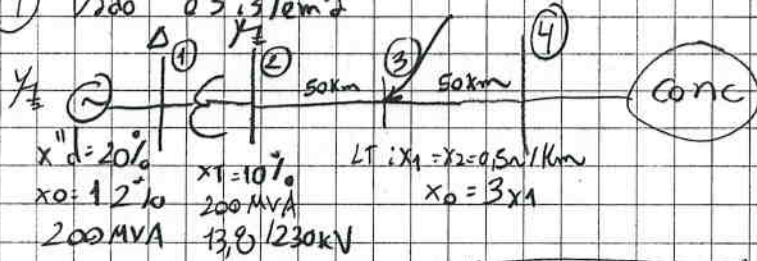


Raphael Terra - P1 - ASP

Data: 09/11/07

usada 4 casos decimais

1) Dado o sistema



10,0


$N_{cc}^{3\phi} = 2000 \text{ MVA}$
 $N_{cc}^{1\phi} = 1600 \text{ MVA}$

$N_b = 200 \text{ MVA}$

1) Det $I_{cc}^{3\phi}$ em amperes

b) Det I_A, I_B e I_C em amperes no gerador durante cc 3 ϕ

Solução 1)

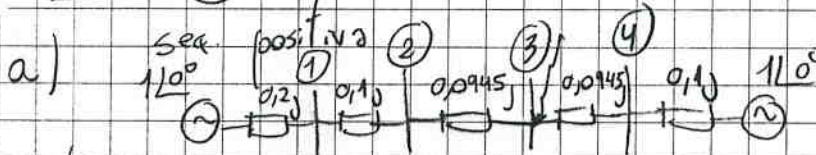

Gerador $\rightarrow x_1 = 0,2 \cdot \frac{200}{200} = 0,2 \text{ pu}$

Trafo $\rightarrow x_1 = 0,1 \text{ pu}$

$x_1 = x_2 = \frac{200}{2000} = 0,1 \text{ pu}$

$LT \rightarrow x = \frac{0,5 \cdot 50}{\left(\frac{230 \text{ kV}^2}{200 \text{ MVA}}\right)} = 0,0945 \text{ pu}$

$Z_{eq} = (0,3945, // 0,1945, j) = 0,1303, j$

$i_{cc}^{3\phi} = \frac{1}{0,1303, j} = 7,6762 \angle -90^\circ \text{ pu}$

$I_b = \frac{200 \text{ M}}{\sqrt{3} \cdot 230 \cdot 10^3} = 502,0437 \text{ A} // I_{cc}^{3\phi} = 3853,7879 \angle -90^\circ \text{ A} //$

b) lado esquerdo do curto (lado sem gerador):

$I_E = \frac{7,6762 \angle -90^\circ \cdot (0,1945, j)}{(0,1945, j + 0,3945, j)} = 2,5348 \angle -90^\circ \text{ pu}$
 Contribuição do L E.

Devido a forma um traf. ΔY_2 :

$i_{a1} = i_A = 2,5348 \angle -90^\circ \cdot 1 \angle -30^\circ = 2,5348 \angle -120^\circ \text{ pu} //$ (110°)

$I_{base} = \frac{200 \text{ M}}{\sqrt{3} \cdot 13,8 \text{ kV}} = 8367,3952 \text{ A} \Rightarrow I_A = 21.209,6734 \angle -120^\circ \text{ A} //$

$I_B = 21.209,6734 \text{ a}^2 = 21.209,6734 \angle 120^\circ \text{ A} //$

$I_C = 21.209,6734 \text{ a} = 21.209,6734 \angle 0^\circ \text{ A} //$

② Det $I_{cc} 3\phi$ através de Z_{bus}

$$Y_{11} = \frac{1}{0,2j} + \frac{1}{0,1j}$$

$$Y_{22} = \frac{1}{0,1j} + \frac{1}{0,0945j}$$

$$Y_{33} = \frac{1}{0,0945j} + \frac{1}{0,0945j} =$$

$$Y_{44} = \frac{1}{0,0945j} + \frac{1}{0,1j}$$

$$Y_{12} = Y_{21} = -\frac{1}{0,1j}$$

$$Y_{23} = Y_{32} = -\frac{1}{0,0945j}$$

$$Y_{34} = Y_{43} = -\frac{1}{0,0945j}$$

$$Y_{Bvs} = j \begin{bmatrix} -15 & 10 & 0 & 0 \\ 10 & -20,5820 & 10,582 & 0 \\ 0 & 10,582 & -21,1640 & 10,582 \\ 0 & 0 & 10,582 & -20,5820 \end{bmatrix}$$

$$[Y_{Bvs}]^{(-1)} = [Z_{bus}]$$

$$Z_{bus} = j \begin{bmatrix} 0,1321 & 0,0981 & 0,0660 & 0,0340 \\ 0,0981 & 0,1472 & 0,0991 & 0,0509 \\ 0,0660 & 0,0991 & 0,1303 & 0,0670 \\ 0,0340 & 0,0509 & 0,0670 & 0,0830 \end{bmatrix}$$


O curto-circuito ocorre na barra 3.:

$$i_{cc}^{3\phi} = \frac{1}{0,1303j} = \frac{7,6762 \angle -90^\circ}{(21^\circ)} \text{ pu}$$

$$I_{cc}^{3\phi} = i_{cc}^{3\phi} \cdot 502,0437 = \frac{3853,7879 \angle -90^\circ}{\text{A}}$$

3) a) Det $I_{cc} 1\phi$

• seq. zero

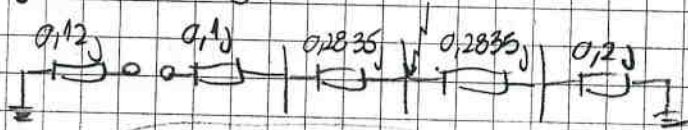

sistema:

LT:

$$x_1 = x_2 = 0,1 \text{ pu}$$

$$x_0 = 3x_1 = 0,2835 \text{ pu}$$

$$x_1 + x_2 + x_0 = \frac{3 \cdot 200}{1500}$$

$$x_0 = 0,4 - 0,2$$

$$x_0 = 0,2 \text{ pu}$$

$$Z_{eq_{f_{cc_0}}} = (0,3835, 1/0,4835, j)$$

$$Z_{eq_{f_{cc_0}}} = 0,2139j \text{ pu}$$

Já foi calculada a impedância de seq. positiva no 1a), que é a mesma, neste problema, da seq. negativa. Então:

$$I_{cc}^{1\phi} = \frac{3}{0,1303j \times 2 + 0,2139j} = \frac{3}{0,4745j} = 6,3229 \angle -90^\circ \text{ p.u.}$$

$I_{cc}^{1\phi} = 6,3229 \angle -90^\circ \cdot I_b$, sendo $I_b = 502,0437 \text{ A}$

$I_{cc}^{1\phi} = 3174,3677 \angle -90^\circ \text{ A}$

b) I_A, I_B e I_C (no gerador) durante cc 1ϕ :

$$I_{a1} = I_{a2} = I_{a0} = \frac{6,3229 \angle -90^\circ}{3} = 2,1076 \angle -90^\circ \text{ p.u.}$$

* tudo esmerdo:

seq. positiva e negativa:

$$I_E = 2,1076 \angle -90^\circ \cdot \frac{0,1945}{(0,1945 + 0,3945j)} = 0,6960 \angle -90^\circ \text{ pu}$$

seq. zero:

No gerador: não há seq. zero devido ao trapo $\Delta \frac{1}{2}$.

$$I_{c1} = 0,6960 \angle -120^\circ \text{ pu} \quad \text{e} \quad I_{c2} = 0,6960 \angle -60^\circ \text{ pu}$$

Defasagem
+30° e -30°
② ①

continua verso //

$$b) \bar{i}_A = \phi + 0,6960 \angle -120^\circ + 0,6960 \angle -60^\circ = 1,2055 \angle -90^\circ \text{ p.u.}$$

$$\bar{i}_B = \phi + 0,6960 \angle 120^\circ \cdot a^2 + 0,6960 \angle -60^\circ \cdot a = 1,2055 \angle 90^\circ \text{ p.u.}$$

$$\bar{i}_C = \phi + 0,6960 \angle -120^\circ \cdot a + 0,6960 \angle -60^\circ \cdot a^2 = 0 \text{ p.u.}$$

$$I_A = 1,2055 \angle -90^\circ, I_B \rightarrow \text{onde } I_B = 8367,3952 \text{ A} \rightarrow \text{já calculado no 1}$$

$$\begin{aligned} I_A &= 10086,8949 \angle -90^\circ \text{ A} // \\ I_B &= 10086,8949 \angle 90^\circ \text{ A} // \\ I_C &= 0 // \end{aligned}$$

(1,5)

c) Det V_A, V_B e V_C no ger. durante o ~~o~~ ϕ

$$V_{a1} = 1 \angle 0^\circ - (0,6960 \angle -120^\circ \times 0,2 \angle 90^\circ)$$

$$V_{a1} = 0,8822 \angle 4,5250^\circ \text{ p.u.} //$$

$$V_{a2} = - (0,6960 \angle -60^\circ) \times (0,2 \angle 90^\circ)$$

$$V_{a2} = 0,1392 \angle -150^\circ \text{ p.u.} //$$

$$V_{a0} = \phi //$$

$$V_A = V_{a1} + V_{a2} + V_{a0} = 0,7589 \angle 0^\circ \text{ p.u.}$$

$$V_B = V_{a0} + a^2 V_{a1} + a V_{a2} = 0,8822 \angle 244,5250^\circ + 0,1392 \angle -30^\circ = 0,9039 \angle -106,644^\circ \text{ p.u.}$$

$$V_C = V_{a0} + a V_{a1} + a^2 V_{a2} = 0,8822 \angle 124,5250^\circ + 0,1312 \angle 90^\circ = 0,9931 \angle 120,2308^\circ \text{ p.u.}$$

$$V_A = V_a \cdot V_{\text{base}} \rightarrow V_{\text{base}} = 13,8 \text{ kV} //$$

$$V_A = 10,4728 \angle 0^\circ \text{ kV} //$$

$$V_B = 12,4738 \angle -106,644^\circ \text{ kV} //$$

$$V_C = 13,7045 \angle 120,2308^\circ \text{ kV} //$$

P1 - 2004/2

Data: 08/11/2007

1) Passe o sistema P.U., montando a sequência zero do problema letra a)


$N_{cc}^{1\phi} \text{ sist} = 600 \text{ MVA}$; $X_0^{LT} = 3X_1$; $X_0^{trasf.} = X_1$
 $N_b = 100 \text{ MVA}$

Solução


sistema:
 $X_1 = X_2 = \frac{100}{800} = 0,125 \text{ pu}$

$X_1 + X_2 + X_0 = \frac{3 \cdot 100}{600} \Rightarrow 0,25 + X_0 = 0,5 \Rightarrow X_0 = 0,25 \text{ pu}$

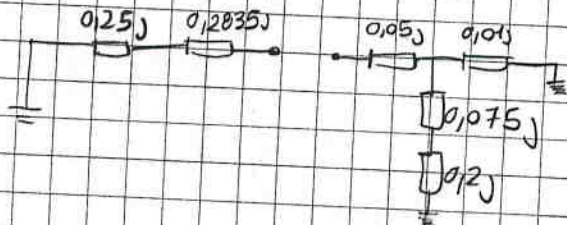$X_0^{LT} = 3X_1 = 0,375 \text{ pu}$; $X_{0T} = X_{1T}$



1) Passe o sistema para P.U.:

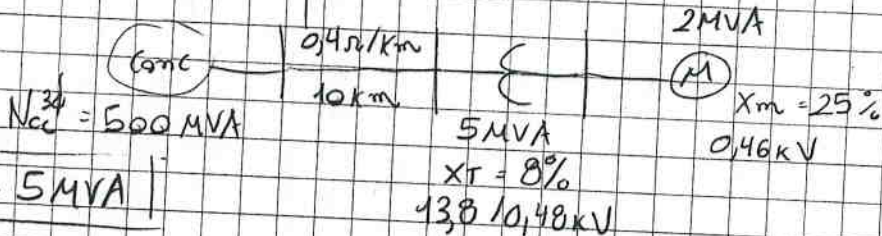

$N_b = 5 \text{ MVA}$

sistema:

$X_{genc} = \frac{5}{500} = 0,01 \text{ pu}$

LT:


$X = \frac{0,4 \cdot 10}{(13,8^2/5 \text{ M})} = 0,105 \text{ pu}$

transf:

$X = 0,08 \text{ pu}$

carga:

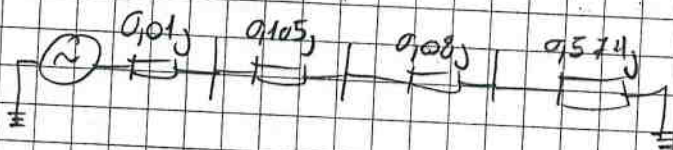
$X = 0,25 \cdot \frac{5 \text{ M} \cdot (0,46 \cdot 10^3)^2}{2 \text{ M} \cdot (0,48 \cdot 10^3)^2} = 0,574 \text{ pu}$



Prova - P1 2004/2 - ASP 1

2) Determine $I_{cc}^{3\phi}$

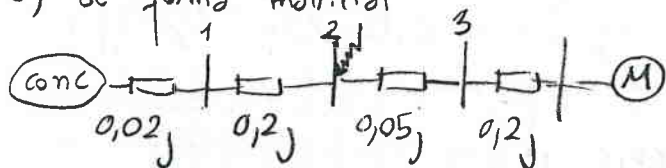- a) de forma analítica
- b) de forma matricial
- c) Determine as contribuições da concessionária e do motor de forma analítica
- d) Determine a tensão na concessionária de forma analítica
- e) Idem d) de forma matricial



Solução

a) $\sim \text{---} 0,22j \text{---} | \text{---} 0,25j \text{---} \sim \Rightarrow Z_{eq} = 0,25 // 0,22$

$I_{cc}^{1\phi} = \frac{1}{0,117j} = 8,54 \angle -90^\circ \text{ p.u.}$
 $Z_{eq} = 0,117j$

b) $Y_{BUS} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow Y_{11} = \frac{1}{0,02j} + \frac{1}{0,2j} = -55j //$
 $Y_{33} = \frac{1}{0,05j} + \frac{1}{0,2j} = -25j //$
 $Y_{22} = \frac{1}{0,2j} + \frac{1}{0,05j} = -25j //$
 $Y_{21} = Y_{12} = -\frac{1}{0,2j} = 5j //$

$Y_{13} = Y_{31} = 0 //$

$Y_{23} = Y_{32} = \frac{-1}{0,05j} = 20j //$

$Y_{BUS}^{-1} = Z_{BUS} = \begin{bmatrix} 1,914 \times 10^{-2} & 1,063 \times 10^{-2} & 8,51 \times 10^{-3} \\ 1,063 \times 10^{-2} & 0,117j & 9,361 \times 10^{-2} \\ 8,51 \times 10^{-3} & 9,36 \times 10^{-2} & 0,114 \times 10^{-2} \end{bmatrix}$

$I_{cc}^{1\phi} = \frac{1}{0,117j} = 8,54 \angle -90^\circ$

c) $I_{conc} = \frac{8,54 \angle -90^\circ \cdot 0,25j}{0,47j} = 4,54 \angle -90^\circ \text{ p.u.}$
 $I_{motor} = (8,54 - 4,54) \angle -90^\circ = 4,00 \angle -90^\circ \text{ p.u.}$


d) $V_{conc} = 1 - (4,54 \angle -90^\circ \cdot 0,02 \angle 90^\circ) \Rightarrow V_{conc} = 0,9092 \angle 0^\circ \text{ p.u.}$

e) $V_a^F = V_a^0 - \frac{Z_{ai}}{Z_{ii}} \cdot V_i^0 \Rightarrow V_a^F = 1 - \frac{1,063 \times 10^{-2}j}{0,117j} \cdot 1$

$V_a^F = 0,9092 \angle 0^\circ \text{ p.u.}$

Prova - P1 - 2006/2

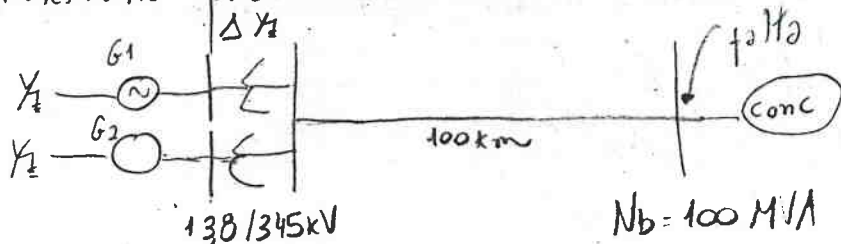1. Determine para o sistema de transmissão:



$N_{cc\ 3\phi} = 2000\text{ MVA}$
 $N_{cc\ 1\phi} = 1500\text{ MVA}$

G: $x_1 = x_2 = 16\%$ $x_0 = 10\% \rightarrow 150\text{ MVA}$ cada

Trafos: $x_1 = x_2 = x_0 = 8\% \rightarrow 150\text{ MVA}$ cada

LT: $x_1 = x_2 = 0,3\ \Omega/\text{km}$ (cond. geminados); $x_0 = 2,5x_1$

Determine:

- $I_{cc\ 3\phi}$ no pto indicado
- V_A, V_B, V_C no G1 durante cc 3 ϕ
- $I_{cc\ 1\phi}$ no ponto indicado
- V_A, V_B, V_C no G1 durante cc 1 ϕ

Solução LTs: $x_1 = \frac{0,3 \cdot 100}{(345\text{ kV})^2} = 2,52 \cdot 10^{-2}\text{ p.u.}$; $x_2 = 2,52 \cdot 10^{-2}\text{ p.u.}$; $x_0 = 6,30 \cdot 10^{-2}\text{ p.u.}$

Geradores: $x_1 = x_2 = \frac{0,16 \cdot 100}{150} = 0,1067\text{ p.u.}$ $x_0 = 6,67 \cdot 10^{-2}\text{ p.u.}$


Trafos: $x_1 = x_2 = x_0 = \frac{0,08 \cdot 100}{150} = 5,33 \cdot 10^{-2}\text{ p.u.}$

sistema:

$x_1 = x_2 = \frac{100}{2000} = 0,05\text{ p.u.}$

$x_1 + x_2 + x_0 = \frac{3 \cdot 100}{1500} \rightarrow 0,05 + 0,05 + x_0 = 0,2 \rightarrow x_0 = 0,1\text{ p.u.}$

a) cc 3 ϕ : seq. positiva:

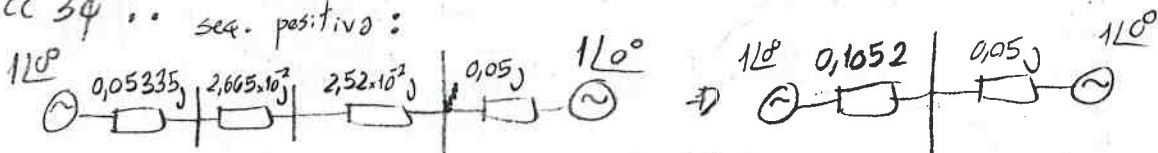


$Z_{eq} = 3,389 \cdot 10^{-2}\text{ p.u.}$ $I_{cc\ 3\phi} = \frac{1/0^\circ}{3,389 \cdot 10^{-2}} = 29,5 \angle -90^\circ\text{ p.u.}$

$I_B = \frac{100\text{ M}}{\sqrt{3} \cdot 345\text{ kV}} = 167,35\text{ A}$ $I_{cc\ 3\phi} = 4936,825 \angle -90^\circ\text{ A}$


Continuação P1 2006/2

Data: 08/11/2007

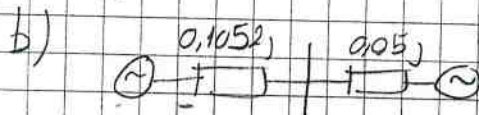

$$\dot{I}_E = -29,5 \cdot 0,95 = 9,504 \angle -90^\circ \text{ p.u.}$$

$$(0,05, +0,1052j)$$

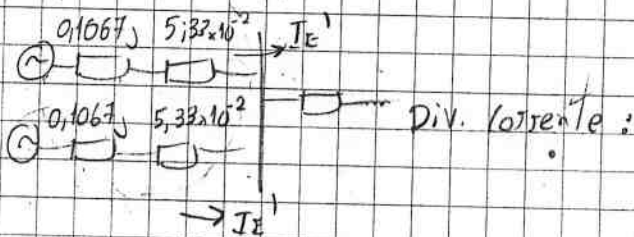

$$\dot{I}_E' = \frac{9,504 \angle -90^\circ}{2} = 4,752 \angle -90^\circ \text{ p.u.}$$

lado gerador:

$$I_{\text{lado}} = 4,752 \angle -90^\circ \cdot \angle -30^\circ \Rightarrow I_{\text{lado}} = 4,752 \angle -120^\circ \text{ p.u.}$$

$$\dot{V}_{A_{G1}} = 1 - (0,107 \angle 90^\circ \times 4,752 \angle -120^\circ)$$

$$\dot{V}_{A_{G1}} = 0,6146 \angle 24,43^\circ \text{ p.u.}$$

$$\dot{V}_{A_{G1}} = 8,482 \angle 24,43^\circ \text{ kV}$$

$$\dot{V}_{B_{G1}} = a^2 \cdot 8,482 \angle 24,43^\circ \text{ kV}$$

$$\dot{V}_{C_{G1}} = a \cdot 8,482 \angle 24,43^\circ \text{ kV}$$

e) I_{cc} 1 ϕ no ponto indicado


seq. positiva:

$$Z_{eq1} = 3,389 \times 10^{-2} j$$

seq. negativa:

$$Z_{eq2} = 3,389 \times 10^{-2} j$$

seq. zero:

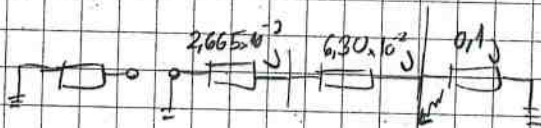

$$Z_{eq0} = \frac{0,1 \cdot 0,089}{(0,1j + 0,089j)} = 4,70 \times 10^{-2} j$$

$$\dot{I}_{cc1\phi} = 3 \cdot 1 \angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow \dot{I}_{cc1\phi} = 26,137 \angle -90^\circ \text{ p.u.}$$

$$3 \cdot 1 \angle 0^\circ + 3,389 \times 10^{-2} j \times 2 + 4,70 \times 10^{-2} j$$

$$\dot{I}_{cc1\phi} = 26,137 \angle -90^\circ \cdot 167,35 \Rightarrow \dot{I}_{cc1\phi} = 4374,02 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$I_A = 4374,02 \angle -90^\circ \text{ A}; \quad I_B = 0 \parallel \quad I_C = 0 \parallel$$

Continuação [P1-2006/2]

$$f) I_{A0} = I_{A1} = I_{A2} = \frac{I_{cc}}{3} = 8,712 \angle -90^\circ \text{ p.u.}$$

$$I_{A'E} = 8,712 \angle -90^\circ \cdot \frac{0,05_j}{(0,1052_j + 0,05_j)} = 2,806 \angle -90^\circ_j$$

cada gerador:

$$\bullet I_{A1}^G = 1,403 \angle -90^\circ \cdot 1 \angle -30^\circ = 1,403 \angle -120^\circ \text{ p.u.} //$$

$$\bullet I_{A2}^G = 1,403 \angle -60^\circ \text{ p.u.} //$$

$$\bullet I_{A0}^G = 0 //$$

$$\bullet V_{A1} = 1 - (1,403 \angle -120^\circ \cdot 0,1067 \angle +90^\circ) \Rightarrow V_{A1} = 0,87 \angle 4,91^\circ \text{ p.u.}$$

$$\bullet V_{A2} = 0 - (1,403 \angle -60^\circ \cdot 0,1067 \angle +90^\circ) \Rightarrow V_{A2} = 0,15 \angle -150^\circ \text{ p.u.}$$


$$\bullet V_A = \cancel{V_{A0}} + V_{A1} + V_{A2} = 0,737 \angle -4,16^\circ \text{ p.u.} //$$

$$\bullet V_B = \cancel{V_{A0}} + a^2 \cdot V_{A1} + a \cdot V_{A2} = 0,87 \angle 244,91^\circ + 0,15 \angle -30^\circ = 0,895 \angle -105,4^\circ \text{ p.u.}$$

$$\bullet V_C = \cancel{V_{A0}} + a \cdot V_{A1} + a^2 \cdot V_{A2} = 0,87 \angle 124,91^\circ + 0,15 \angle 90^\circ = 0,996 \angle 119,96^\circ \text{ p.u.}$$

P1-2004/4

1) Passe o sistema para p.u.:

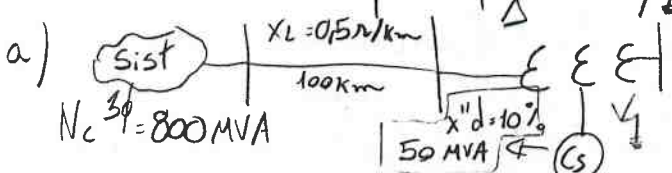

$$X_{ps} = 12\% \rightarrow \text{base } 200 \text{ MVA} \quad \begin{matrix} 230/138/13,8 \text{ kV} \\ P \quad S \quad T \end{matrix}$$

$$X_{pt} = 25\% \rightarrow \text{base } 200 \text{ MVA} \quad 200/200/150$$

$$X_{st} = 17\% \rightarrow \text{base } 200 \text{ MVA}$$

$$|N_b = 100 \text{ MVA}|$$

Solução

$$L_T: \bullet x_l = \frac{0,5 \cdot 100}{(230 \times 2 / 100 \text{ MVA})} = 9,45 \times 10^{-2} \text{ p.u.} //$$

$$X_p = \frac{(0,12 + 0,25 - 0,17) \cdot 100}{2 \cdot 200} = 0,05_j \text{ p.u.} //$$

$$X_s = 0,01_j \text{ p.u.} //; \quad x_T = 0,075_j \text{ p.u.} //$$

$$C_s: \bullet x_d = 0,10 \cdot \frac{100}{50} = 0,2_j \text{ p.u.} //$$

$$n_{cc} = \frac{N_{cc}}{N_b} = \frac{800}{100} = 8, \text{ p.u.} \quad z_{cc}' = \frac{1}{8} \Rightarrow z_{cc} = 0,12$$